
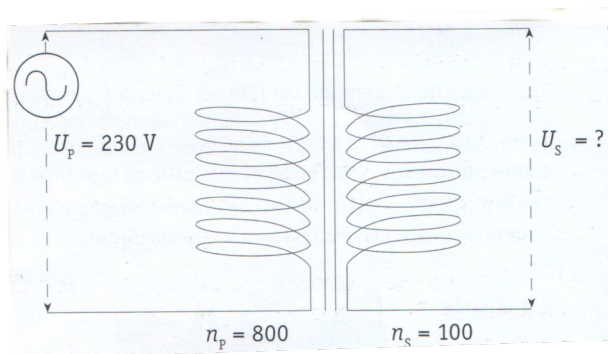


Exercices électromagnétisme

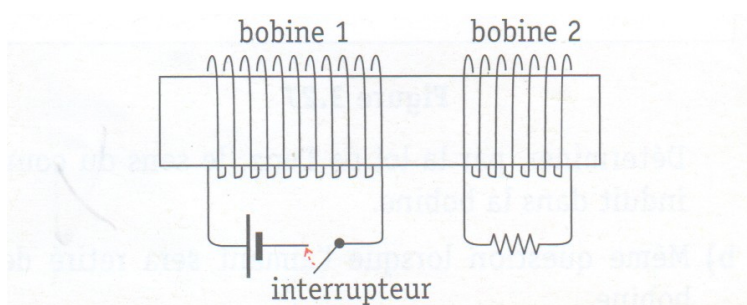- 1) Un courant alternatif périodique a une intensité efficace de 3,54 A. Calculez l'intensité maximale.
- 2) Un radiateur sur secteur (230V) consomme 2000 W. Calculez :
 - a) l'intensité efficace
 - b) la tension maximale
 - c) l'intensité maximale
- 3) Un transformateur permet de convertir du 230 V en 12 V.
 - a) Si le nombre de spires du circuit secondaire est de 60, quel est le nombre de spires du circuit primaire ?
 - b) Si l'intensité maximale du circuit secondaire est de 9,6 A, quelle est l'intensité du circuit primaire ?
 - c) Quelle est la puissance de ce transformateur ?
- 4) Un transformateur est schématisé ci-dessous. Le circuit primaire est à 50 Hz.



- a) Calculez la tension efficace et maximale du circuit secondaire.
 - b) Calculez l'intensité efficace et maximale du circuit primaire, l'intensité efficace du circuit secondaire est de 32 A.
 - c) Calculez la fréquence du circuit secondaire.
- 5) Déterminez le sens du courant induit dans la bobine 2 lors de la fermeture de l'interrupteur. Justifier.



- 6) En respectant la méthodologie. Un noyau en acier doux ($\mu = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ T.m/A}$) de 20 cm^2 de section et de 25 cm de longueur est recouverte de 400 spires dans lesquelles circule un courant vaut 10 A . Une seconde bobine de 100 spires, dont la résistance vaut 6Ω entoure la première. Les deux bobines ont donc la même section. Un interrupteur coupe le courant en $1/50^{\text{ème}}$ de seconde. Déterminez la tension et l'intensité induite engendrées dans la seconde bobine.
- 7) Un poste à souder à arc électrique de 3600 W sur du circuit monophasé domestique peut générer un courant efficace de 90 A .
- a) Quelle est la tension efficace du circuit secondaire générant l'arc ?
 - b) Quelle est l'intensité efficace du circuit primaire ?
 - c) Quel doit être l'intensité minimale du disjoncteur du circuit électrique